

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

### Φάση 2<sup>η</sup>

#### Φύλλο Εργασίας 2

#### Κατασκευή απλού κυκλώματος Συνεχούς Ρεύματος

Χρόνος υλοποίησης: 10΄

Καταγραφή παρατηρήσεων:

- Τι παρατηρείτε ως προς λειτουργία του καταναλωτή(λαμπτήρας) σε σχέση με τον διακόπτη;

- Ποιο στοιχείο του κυκλώματος θα μπορούσε να παραληφθεί, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του καταναλωτή;

- Η παράληψη αυτού του στοιχείου, τι πρόβλημα θα δημιουργήσει;